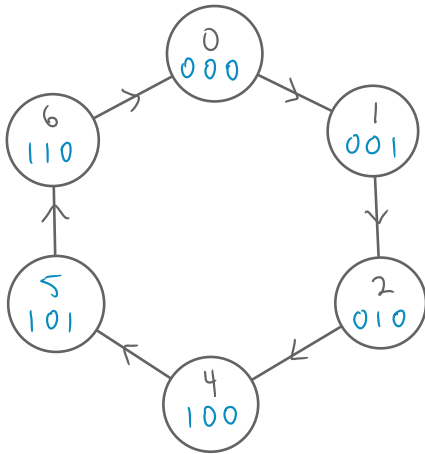


Problem statement: Implement the sequential circuit needed for the following sequence (using T f/f)

0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 6



$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(d) T

T flip flop  
Excitation table

	$Q(t)$			$Q(t+1)$					
	A	B	C	A	B	C	$T_A$	$T_B$	$T_C$
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
2	0	1	0	1	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	1	0	1	1	1	0	0	1	1
6	1	1	0	0	0	0	1	1	0

$T_A$	$BC$			
	A	00	01	11 10
0				X   1
1				X   1

$$T_A = B$$


$T_B$	$BC$			
	A	00	01	11 10
0			1	X   1
1			1	X   1

$$T_B = B + C$$

$T_C$	$BC$			
	A	00	01	11 10
0		1	1	X
1		1	1	X

$$T_C = B'$$

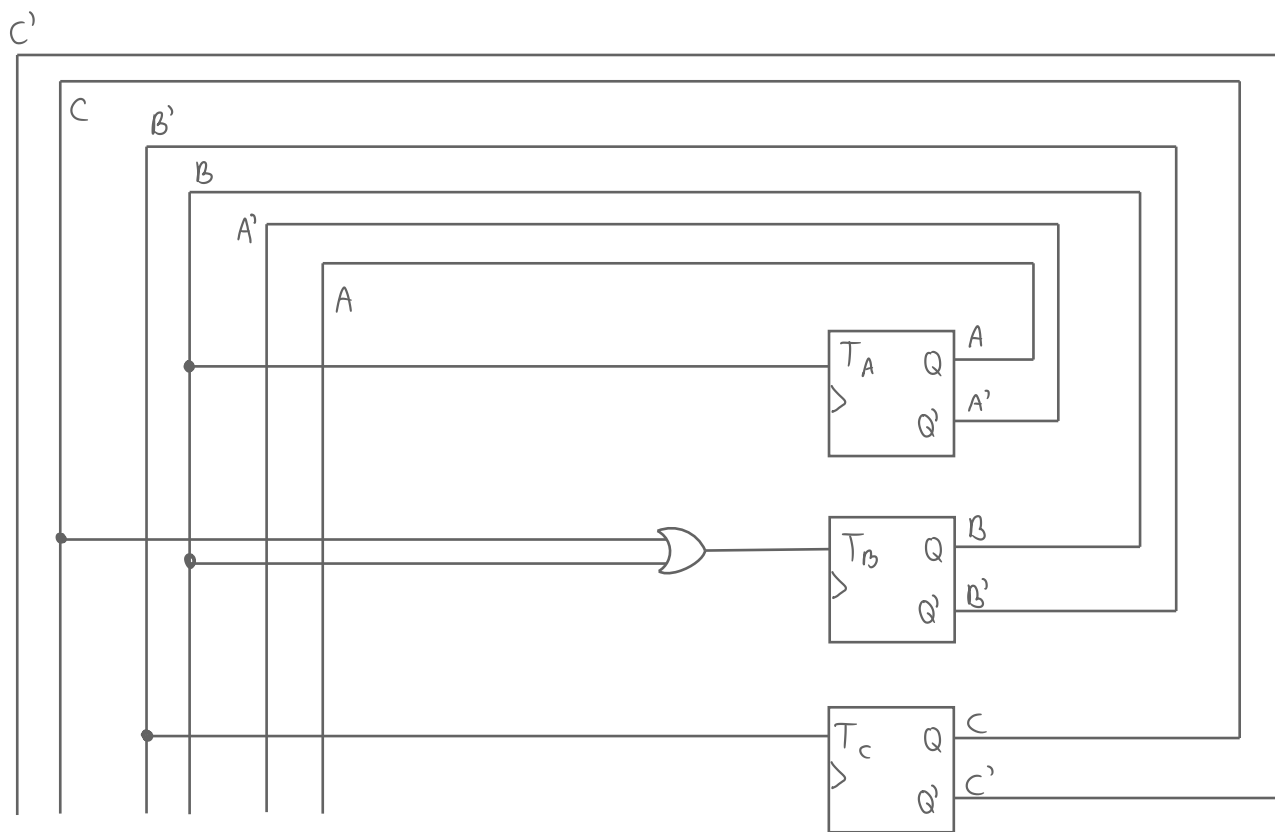**Note:** Failure to simplify to the simplest boolean expression can lead to incorrectly determining which states the invalid states transition to, potentially leading to an incorrect conclusion as to whether the circuit is self-correcting or not.



$T$	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$Q'(t)$

T flip flop  
characteristic  
table

Unused state 011

A	B	C
0	1	1
↓	↓	↓
1	0	1

$$T_A = B = 1 \Rightarrow \text{toggle}$$

$$T_B = B + C = 1 + 1$$

$$= 1 \Rightarrow \text{toggle}$$

$$T_C = B'$$

$$= 0 \Rightarrow \text{no change}$$

Unused state 111

A	B	C
1	1	1
↓	↓	↓
0	0	1


$$T_A = B = 1 \Rightarrow \text{toggle}$$

$$T_B = B + C = 1 + 1$$

$$= 1 \Rightarrow \text{toggle}$$

$$T_C = B'$$

$$= 0 \Rightarrow \text{no change}$$

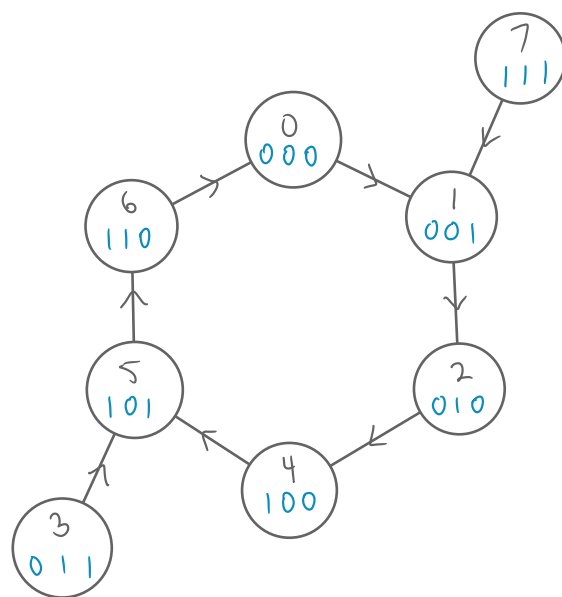

Since the invalid states  
transition to valid states  
(011  $\rightarrow$  100 and 111  $\rightarrow$  001),  
then this circuit is  
self correcting